

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۱۲۲۰۱۰ -، مهندسی هوا - فضا، مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۱۹۰۰۶ -، مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی مواد و متالورژی مواد ۱۳۱۹۰۰۷ -، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۱۹۰۳۴

Www.iepnu.com

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

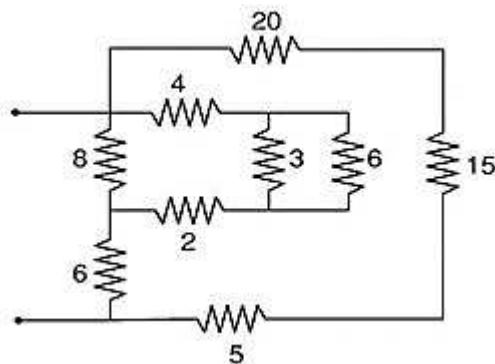- در مدار شکل زیر مقدار مقاومت معادل چند اهم است (کلیه مقاومت‌ها بر حسب اهم می‌باشند)؟



10. ۴

8. ۳

50. ۲

40. ۱

- اگر شدت میدان مغناطیسی در هسته برابر با  $500 \text{ At/m}$  بوده و چگالی شار برابر با  $0.2 \text{ Tesla}$  باشد، ضریب گذردهی نسبی کدام است؟

3184/7. ۴

31/847. ۳

31847. ۲

318/47. ۱

- اگر در یک ترانسفورماتور تک فاز ایده آل، نسبت تعداد دورهای اولیه به ثانویه ترانس ۵ به ۱ باشد، مقاومت ثانویه ترانسفورماتور از دید اولیه چند برابر خواهد بود؟

5. ۴

۱. ۳

$\frac{1}{5}$

۱. ۲

$\frac{1}{25}$

25. ۱



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


سری سوال: ۱ یک

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۱۲۲۰۱۰ -، مهندسی هوا

و شرط تحصیلی / کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی متالورژی مواد -، مهندسی نفت -، مهندسی فضا، مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۱۹۰۰۶ -، مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی صنعتی، مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی نفت، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی مواد و متالورژی مواد -، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۱۹۰۳۴

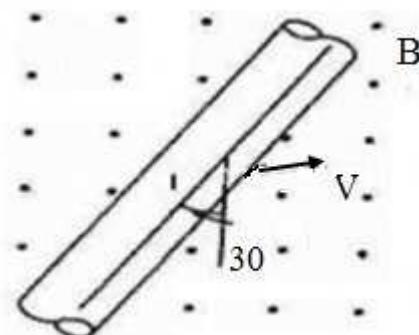**Www.iepnu.com**

۴- شکل زیر یک هادی را نشان می دهد که با سرعت ۲۰ متر بر ثانیه در یک میدان مغناطیسی و به سمت راست حرکت می کند. چگالی شار مغناطیسی  $5/0$  وبر بر متر مربع و جهت آن به سمت خارج صفحه است. طول سیم ۲ متر است و زاویه ای که سیم با خط عمود می سازد برابر  $30^\circ$  درجه می باشد. دامنه و پلاریته ولتاژ القایی چقدر است؟



۱. ۴/33 ولت، سر مثبت بالا

۲. ۱7/32 ولت، سر مثبت پایین


۵- امپدنس یک سلف ۵ میلی هانری و یک خازن  $20 \mu\text{F}$  فاراد در فرکانس ۱۰۰ هرتز به ترتیب چقدر است؟

۱. ۵۰۰ میلی اهم و ۵۰۰ اهم

۲. ۱۰۰۰ میلی اهم و ۱۰۰۰ اهم

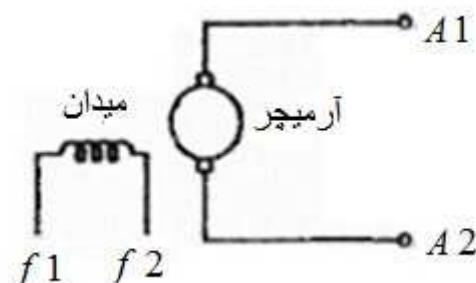۳. ۲۰۰ میلی اهم و ۲۰۰ اهم

۶- در شکل زیر چه نوع تحریکی در ماشین های DC نشان داده شده است؟



۱. کمپوند اضافی

۲. شنت

۳. تحریک - مستقل

۴. سری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۱۲۲۰۱۰ -، مهندسی هوا

وشته تحصیلی / کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی متالورژی مواد -، مهندسی نفت -، مهندسی فضا، مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۱۹۰۰۶ -، مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی صنعتی، مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی نفت، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی مواد و متالورژی ۱۳۱۹۰۰۷ -، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۱۹۰۳۴

Www.iepnu.com

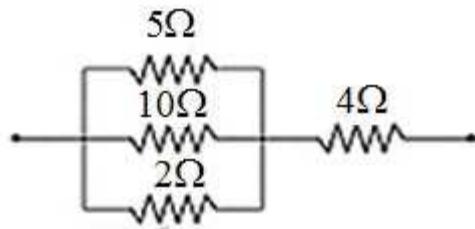-۷ در شکل زیر، در صورتی که توان تلف شده در مقاومت  $5\Omega$  برابر  $5W$  باشد، جریان مقاومت  $4\Omega$  چند آمپر خواهد بود؟



4 . ۴

6 . ۳

8 . ۲

10 . ۱

-۸ یک مقاومت  $10\Omega$  و یک خازن  $400\mu F$  به طور سری به یک منبع تغذیه  $60$  ولتی متصل شده اند. در صورتی که جریان مدار  $5$  آمپر باشد، فرکانس منبع تغذیه تقریباً چند هرتز است؟

60 . ۴

50 . ۳

100 . ۲

40 . ۱

-۹ رابطه نیرو وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی کدام است؟

$$i(L \times B) \quad \text{۱}$$

$$I(B \times i) \quad \text{۲}$$

$$(V \times B) \cdot I \quad \text{۳}$$

$$(B \times i) \times 1 \quad \text{۴}$$

-۱۰ در یک مدار الکتریکی جریان عبوری از مجموعه  $30$  درجه عقب تر از ولتاژ دو سر مجموعه است. کدام گزینه در مورد خاصیت این مجموعه صحیح است؟

۲. سلفی خالص

۱. سلفی - مقاومتی

۴. خازنی خالص

۳. خازنی - مقاومتی

-۱۱ اگر یک ترانسفورماتور ایده آل  $\frac{220}{110}$  ولت و  $60$  هرتز دارای شار بیشینه  $5\text{mwb}$  باشد، تعداد دور سیم پیچ اولیه کدام است؟

50 . ۴

166 . ۳

83 . ۲

110 . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۱۲۲۰۱۰ -، مهندسی هوا رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی متالورژی مواد - مهندسی نفت - فضا، مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۱۹۰۰۶ -، مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی صنعتی، مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی نفت، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی مواد و متالورژی مواد - مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۱۹۰۳۴

Www.iepnu.com

-۱۲- در مبحث تاسیسات برق ساختمان، از ضریب ۰/۳۵ در مدار روشنایی انبارهای بزرگ استفاده می شود. این ضریب در کدام گزینه به درستی تعریف شده است؟

۱. ضریب توان

۴. راندمان

۳. ضریب افت ولتاژ

-۱۳- کمترین ولتاژی که در تاریخ سبب برق گرفتگی منجر به مرگ شده است چند ولت بوده است؟


۳۸. ۴

۱۱۰. ۳

۲۲۰. ۲

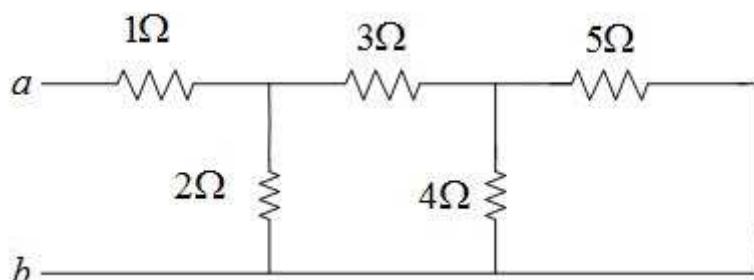۵۸. ۱

-۱۴- در شکل زیر مقاومت معادل دیده از پایانه a و b کدام است؟



۰/۰۴. ۴

۲/۴۵. ۳

۰/۳۹. ۲

۲/۱۵. ۱

-۱۵- نماد وضعیت دوسلف نسبت به یکدیگر (میزان تزویج بین دو سلف) در کدام گزینه مشخص می شود؟

k. ۴

p. ۳

M. ۲

L. ۱

-۱۶- در صورتی که ولتاژ دوسر یک مقاومت ۴ اهمی برابر  $8\cos(100t - 50^\circ)$  باشد، توان مصرفی مقاومت چند وات است؟

۴. ۴

۲. ۳

۱۶. ۲

8. ۱



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۱۲۲۰۱۰ -، مهندسی هوا

و شته تحصیلی / کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی صنایع ۱۳۱۹۰۰۶ -، مهندسی هوا فضا، مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۱۹۰۰۶ -، مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی نفت -

طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی نفت، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی مواد و متالورژی مواد - ۱۳۱۹۰۰۷ -، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۱۹۰۳۴

Www.iepnu.com

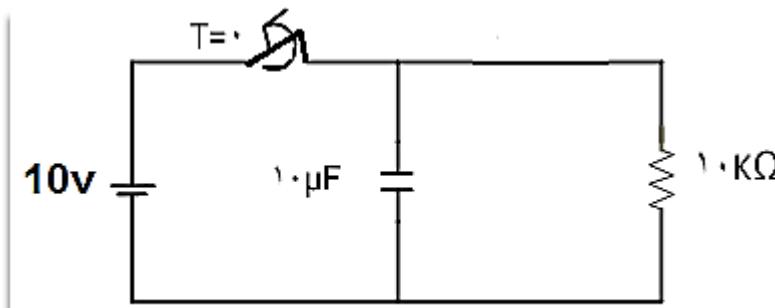-۱۷ در مدار زیر کلید به مدت طولانی بسته بوده و در لحظه  $t=0$  باز می شود. (۰)  $V_C$  و ( $\infty$ ) کدام است؟



۰، ۱۰ . ۴

۱۰، ۱۰ . ۳

۱۰، ۰ . ۲

۰، ۰ . ۱

-۱۸ کدامیک از گزینه های زیر در مورد پاسخ حالت صفر صحیح است؟

۱. برای محاسبه پاسخ حالت صفر تمام منابع (اعم از مستقل و وابسته) را خاموش می کنیم.

۲. برای محاسبه پاسخ حالت صفر شرایط اولیه مدار را صفر در نظر می گیریم.

۳. برای محاسبه پاسخ حالت صفر تمام منابع مستقل را خاموش می کنیم.

۴. برای محاسبه پاسخ حالت صفر تمام منابع وابسته را خاموش می کنیم.

-۱۹ کدام گزینه بیانگر قانون kvl است؟

۱. جمع جبری جریان الکتریکی تمام شاخه های متصل شده به هر گره در هر لحظه از زمان برابر صفر است.

۲. مجموع جریان های وارد شده به یک گره با مجموع جریانهای خارج شونده از گره برابر است.

۳. جمع جبری ولتاژ های تمام شاخه های هر حلقه در هر لحظه از زمان برابر صفر است.

۴. جمع جبری ولتاژ تمام شاخه های مدار در هر لحظه از زمان برابر با صفر است.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱، مبانی مهندسی برق و الکترونیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۰ -، مهندسی هوا

فضا، مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۹۰۰۶ -، مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی نفت -


طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی نفت، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی مواد و متالورژی ۱۳۹۰۰۷ -، مهندسی

مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک

جامدات، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۹۰۳۴

[Www.iepnu.com](http://Www.iepnu.com)

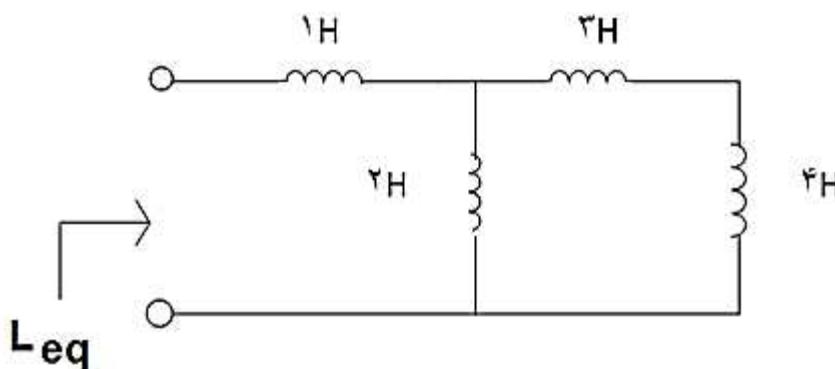-۲۰- در مدار شکل زیر،  $L_{eq}$  برابر با کدامیک از گزینه های زیر است؟



$$\frac{9}{23} \quad .2$$

$$\frac{26}{33} \quad .1$$

$$\frac{46}{18} \quad .4$$

$$\frac{33}{26} \quad .3$$

-۲۱- پاسخ ولتاژ خازن در یک مدار RC به صورت  $VC(t) = 3e^{-\frac{5t}{12}}$  است. ثابت زمانی مدار را محاسبه کنید.

$$\frac{5}{12} \quad .4$$

$$12 \quad .3$$

$$\frac{1}{12} \quad .2$$

$$\frac{12}{5} \quad .1$$

-۲۲- واحد زیمنس مربوط به کدام کمیت زیر است؟

۱. هدایت

۲. مقاومت

۳. ضریب هدایت

۴. مقاومت مخصوص الکتریکی

-۲۳- یک سیم مسی ۱۰۰ متر طول دارد و دارای قطر  $d$  میلی متر می باشد. اگر مقاومت مخصوص الکتریکی مس ۰/۰۷۲ میکرو اهم متر و مقاومت سیم ۰/۱۹ اهم باشد،  $d$  را حساب کنید.

$$0/001 \quad .4$$

$$0/01 \quad .3$$

$$1 \quad .2$$

$$0/11 \quad .1$$

-۲۴- رابطه جریان نسبت به زمان در یک مدار به صورت  $i = 100\sin 50\pi t$  است. مقدار فرکانس را پیدا کنید.

$$25\pi \quad .4$$

$$50 \quad .3$$

$$25 \quad .2$$

$$50\pi \quad .1$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۱۲۲۰۱۰ -، مهندسی هوا رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی مواد - مهندسی نفت - فضای مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۱۹۰۰۶ -، مهندسی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی نفت، مهندسی مواد و متالورژی صنعتی، مهندسی نفت - طراحی گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مواد و متالورژی ۱۳۱۹۰۰۷ -، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک گرایش مکانیک ۱۳۱۹۰۳۴ - صنایع نفت

Www.iepnu.com

-۲۵ در مبحث ترانسفورمر، رابطه مقدار rms ولتاژ القایی برابر است با:

$$2/22 Nf\Omega_m .4$$

$$4/44 Nf\Omega_m .3$$


$$2/44 Nf\Omega_m .2$$

$$4 Nf\Omega_m .1$$

### سوالات تشریحی

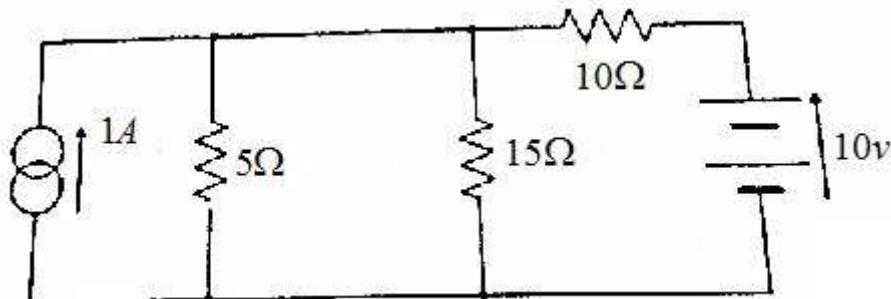
۱.۴۰ نمره

- با استفاده از قاعده جمع آثار، جریان مقاومت ۱۵ اهم را بیابید.



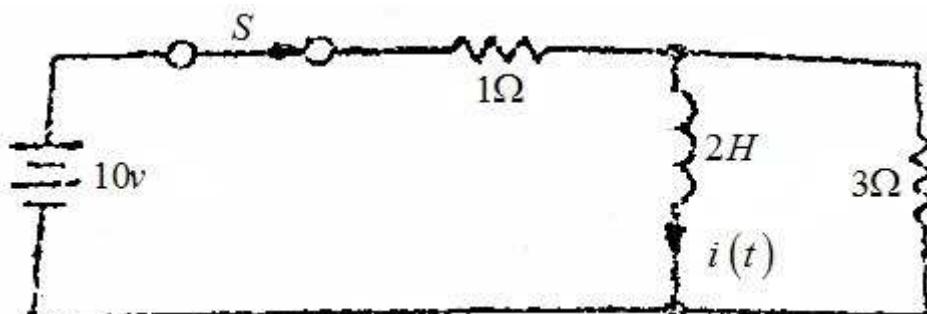۱.۴۰ نمره

- مدار زیر به مدت طولانی روشن بوده است. در لحظه صفر کلید S باز می شود. جریان سلف در واحد زمان را محاسبه کنید.



۱.۴۰ نمره

- در بک مدار الکتریکی، مقاومت ۱۲۰ اهم با خازن  $40\mu F$  به طور موازی بسته شده و به منبع تغذیه ۲۴۰v و ۵۰Hz متصل شده اند. موارد زیر را محاسبه کنید:

الف) جریان شاخه ها و جریان منبع تغذیه

ب) زاویه انحراف فاز مدار

ج) امپدانس مدار



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۰ - مهندسی هوای

روش تحصیلی / کد درس: مبانی مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع ۱۰ - مهندسی هوای

فضا، مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۹۰۰۶ - مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی نفت -

طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی نفت، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی مواد و متالورژی مواد - مهندسی

مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک

جامدات، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۹۰۳۴


**Www.iepnu.com**

۴ - در هسته مغناطیسی زیر  $\mu_r = 400$  و سطح مقطع در اطراف فاصله هوایی سطح مقطع ۵ درصد افزایش دارد.

مطلوب است:

الف) رلوکتانس کل مسیر

ب) جریان لازم برای تولید چگالی نیم تسلا

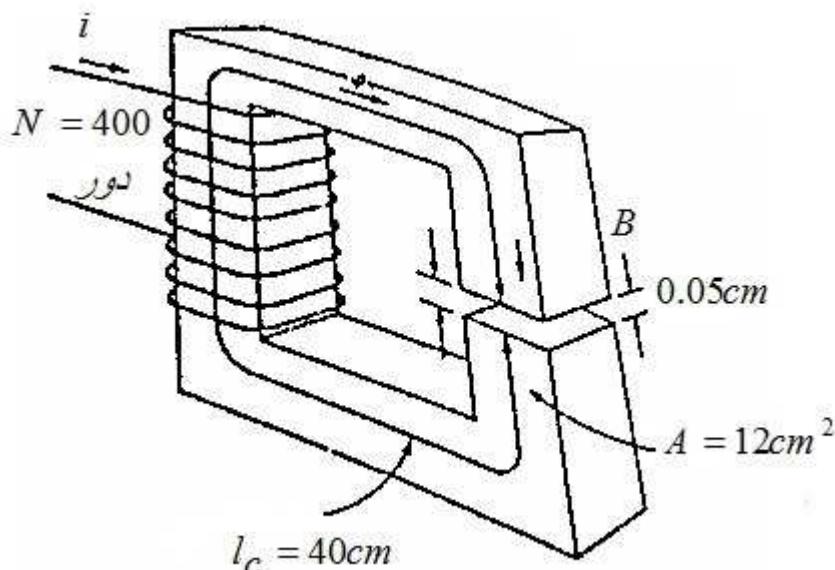

۵ - طریقه درست تنفس دهان به دهان را شرح دهید. در چه صورت باید از تنفس مصنوعی استفاده کنیم؟



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ قسطی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: قسطی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی صنایع ۱، مبانی مهندسی برق و الکترونیک

**رشته تحصیلی/گذ درس:** مهندسی صنایع، مهندسی اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی صنایع ۱۰ -، مهندسی هوا

فضا، مهندسی راه آهن - جریه ۱۳۹۰۰۶ -، مهندسی خودرو، مهندسی متالورژی مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی نفت -

**طراحی فرآیندهای صنایع نفت:** مهندسی نفت، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی مواد و متالورژی مواد -، مهندسی

مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک

جامدات، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۹۰۳۴

Www.iepnu.com

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	الف	عادی
۳	ب	عادی
۴	ج	عادی
۵	الف	عادی
۶	ج	عادی
۷	د	عادی
۸	د	عادی
۹	د	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ج	عادی
۱۵	ب	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	ج	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	ج	عادی

دانشگاه پیام نور  
مرکز آزمون و سنجش

